
魔识 985 学堂周末理综课程第六次作业答案

DAY1

1. (1)

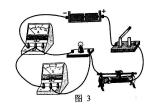


- (2) 左 灯泡短路
- (3) 变阻器连入电路的阻值太大,小灯泡的实际电功率太小
- (4) 0.75 越大
- 2. (1) 游码未移至标尺的零刻度线处(2) ①18.6 ②30 ③0.62
- (3) ②将木块轻放入玻璃杯中,待它漂浮时,用刻度尺测出杯中水的深度

为 h
$$4\frac{h-h_0}{h_m-h_0}
ho_{\pi}$$

- 3. (1) 不受 (2) 20 欧
- (3) 电流 0.3 安, 质量 4kg
- (4) 增大


DAY2

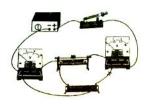


- 1. (1)
- (2) 0.4 2(3) 20 欧, 25 欧, 30 欧
- 2. (1) 5.4*10^7J (2) 2000N (3) 25%
- 3. (1) L2 (2) 30 欧 (3) 8*10^4N

DAY3

1. (1)

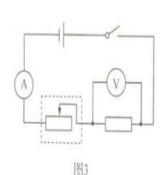

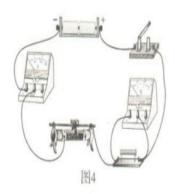

- (2) ②调节滑动变阻器,使电压表示数为 1.5V,记下 I2
 - ③换用阻值更大的滑动变阻器(在电路中串联一个电阻;减小电源电压;把 R3 换为阻值为 15 Ω 的定值电阻)
- (3) 当电压一定时,电流与电阻成反比
- 2. (1) 机械 电(2) 500A(3) 2.2*10^5kg
- 3. (1)等于 正方体处于静止状态,根据二力平衡条什,推力等于摩擦力 (2)


正方体对地面的压强
$$p = \frac{F}{S} = \frac{\rho g a^3}{a^2} = \rho g a$$
 (2分)

(3)

克服重力做功的功率
$$P = \frac{W}{I} = \frac{3\rho g a^4}{I}$$
 (2分)


DAY4

1. (1)

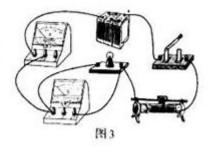

- (2) 灯泡断路
- (3) 电压表 1.52
- **(4) 2 3.8 1** $\frac{3.8(U-3.8)}{R_0}$
- 2. (1) 减小压强 增大摩擦 (2) 1*10^5N (3) 6.4*10^9J
- 3. (1) 太阳 电
 - (2) 160kW h
 - (3) 64kg(4) 清洁无污染;可再生;节约化石能源

DAY5

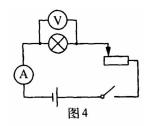

1. (1)

- (2) 滑动变阻器接人电路的阻值太大,电流过小,小灯泡的实际功率较小,没有达到发光功率。
 - (3) 移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数等于 2.5V
- (4) 0.5 1
- 2. (1) $1.08 \times 10^7 \text{J}$ (2) 103 kg 5
- 3. (1) 有用功 4000J 额外功 1000J
 - (2) 80%
 - (3) 应选择型号为"220V 0.8kW"的电动机